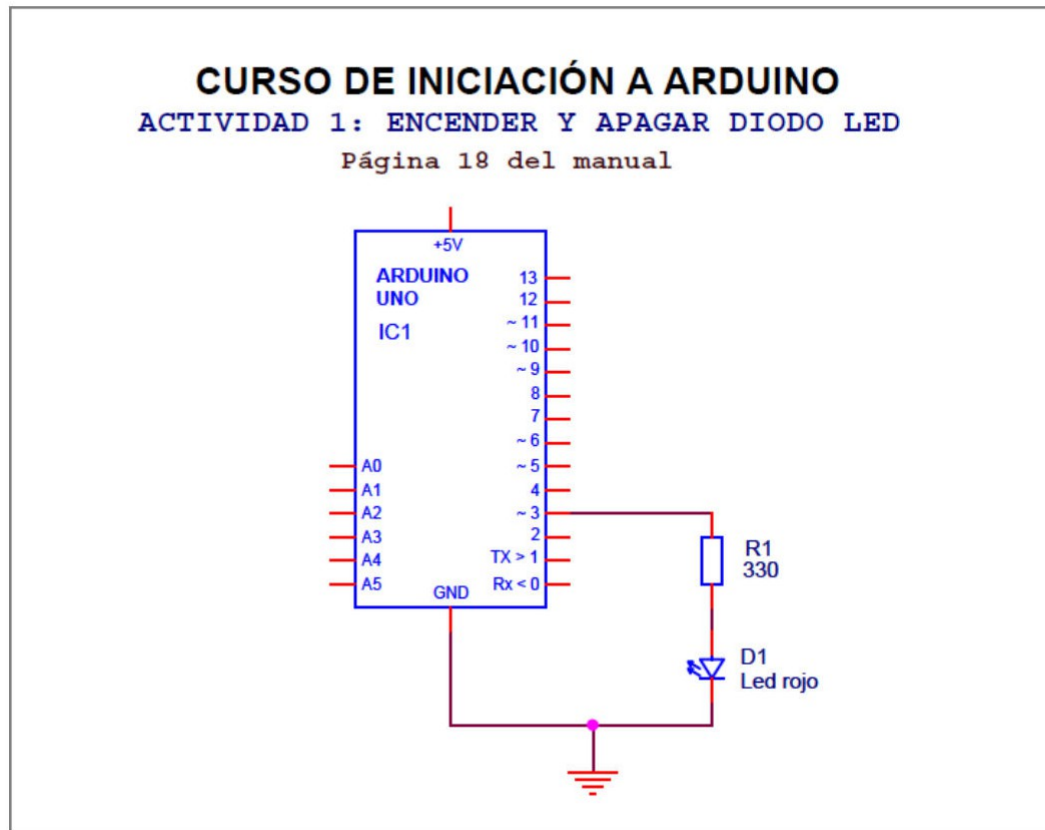


# CURSO DE INICIACIÓN A ARDUINO: ACTIVIDAD 1 ENCENDER Y APAGAR UN DIODO LED

## Funcionamiento del proyecto:

Realizar un montaje con la placa Arduino de manera que encienda un diodo LED a intervalos de 2 segundos, es decir, 1 segundo encendido y 1 segundo apagado y así consecutivamente.

## ESQUEMA ELÉCTRICO



## MONTAJE

