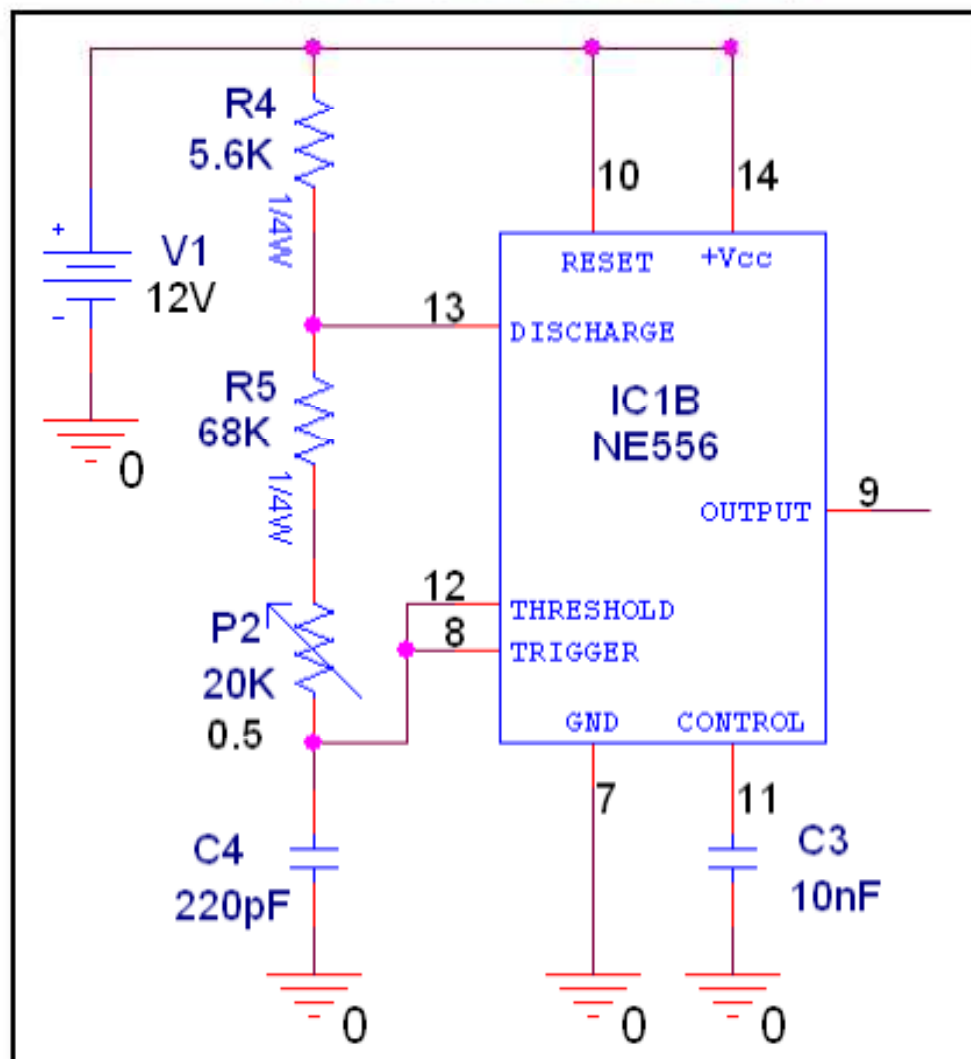


EL NE555 COMO GENERADOR DE ONDA CUADRADA

Generador de 38Khz



$$F_{oscilación} = \frac{1.44}{(R1 + 2 \times (R2 + P1)) \times C1} = \frac{1.44}{(5K6 + 2 \times (68K + 10K)) \times 220pF} = 40504Hz$$

By Tino Fernández