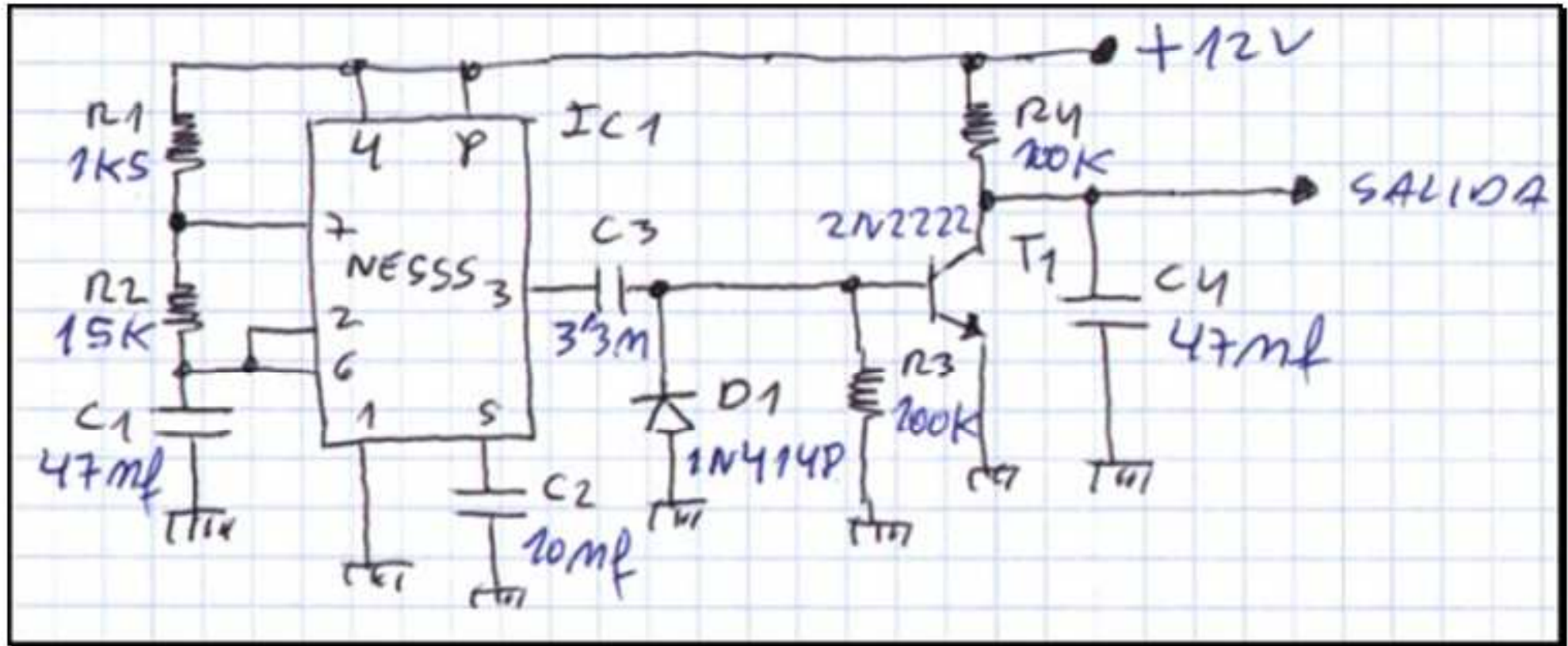


Ejercicio N°6B: GENERADOR DE SEÑAL

Editar el circuito de la figura y realizar las siguientes medidas dentro del Pspice:



- A) *Obtener la forma de onda de salida*
- B) *Medir el periodo y el voltaje máximo de salida*

By Tino Fernández