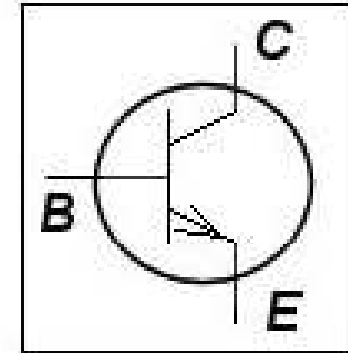


# EJERCICIO DE APLICACIÓN

Curva de salida de un transistor  
 $I_c = f(V_{ce})$  para varios valores de  $I_{base}$



*By Tino Fernández*

