
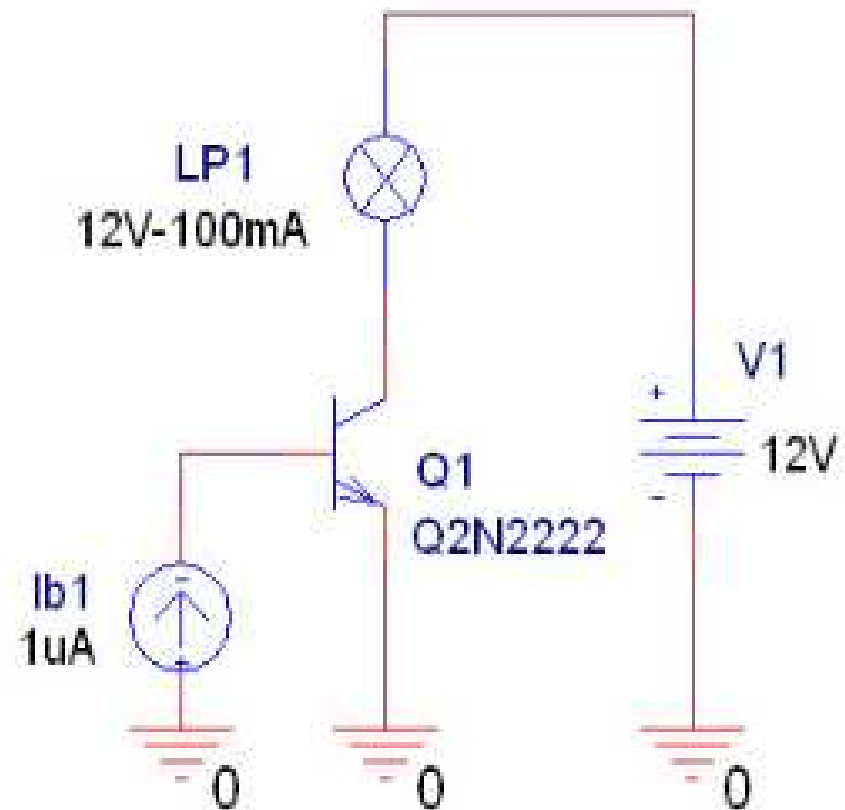


## EJERCICIO DE APLICACIÓN

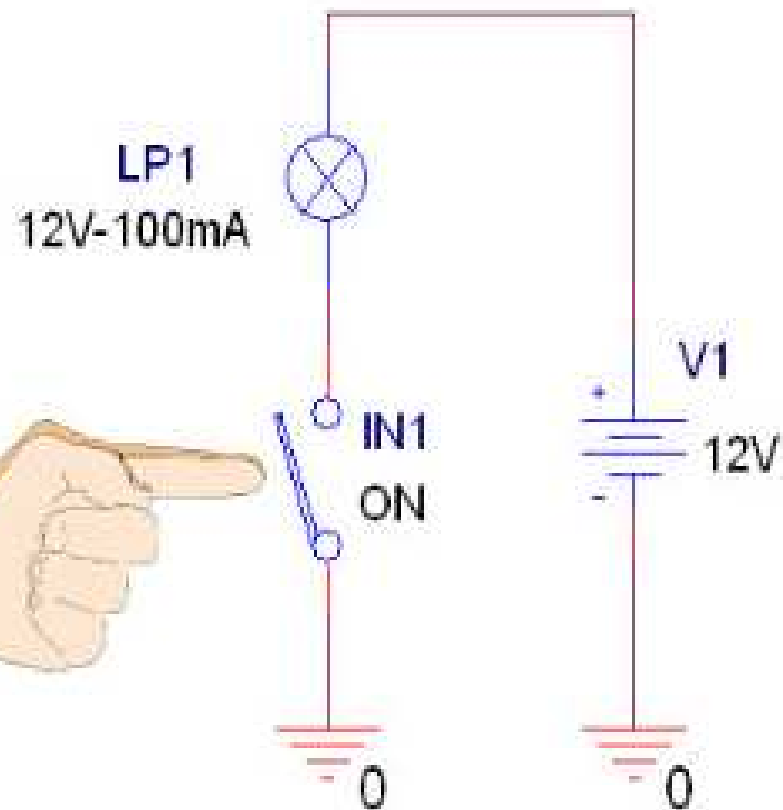

***$I_b=0$  , Interruptor abierto (transistor en corte)  
 $I_b=X$  , Interruptor cerrado (transistor saturado)***

***By Tino Fernández***