

Curso de CAD electrónico basado en Orcad 9.2

TIEMPOS DE PROPAGACION
DE UNA PUERTA 7400

ESQUEMA N: 8

Vpulse

$V_1 = 0V$

$V_2 = 3V$


$T_D = 50 nS$

$T_R = 10 n$


$T_F = 10 n$

$PW = 10 n$

$PER = 1$

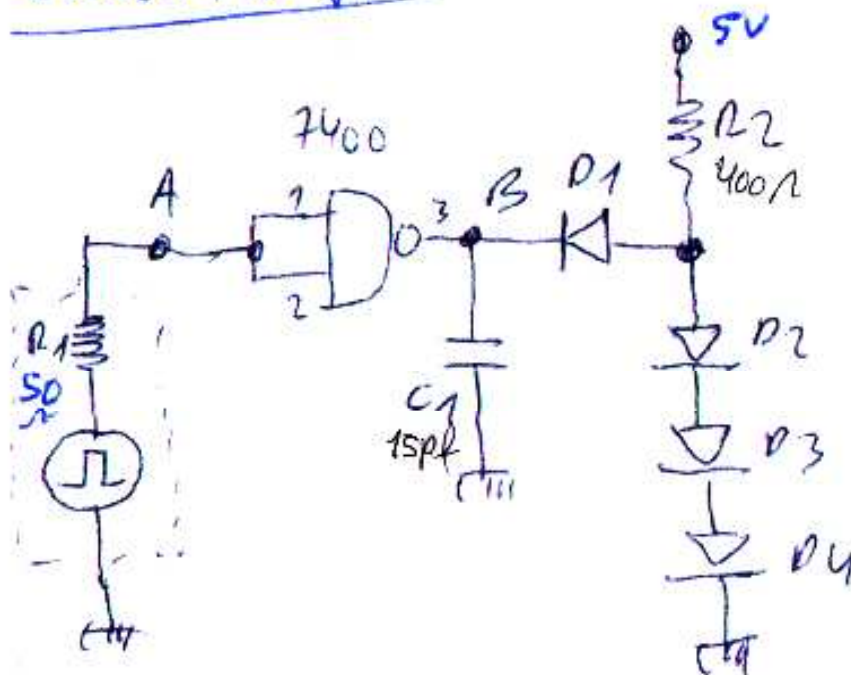

CONDICIONES DE MEDIDA

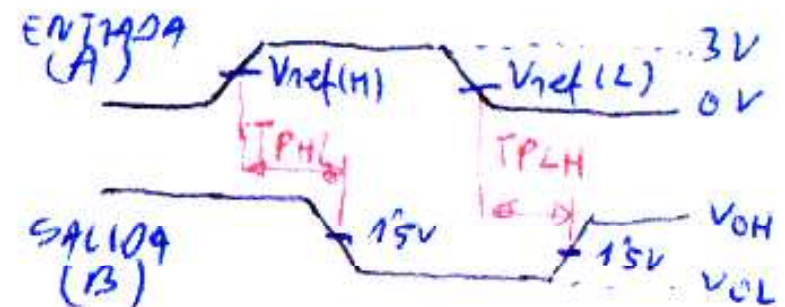

$V_{ref(H)} = 1.7V$

$V_{ref(L)} = 0.9V$

CURSO DE CAD